

Nome: Gabriel Misael Oliveira da Silva

OAC

1. Porta NOT:

Entrada = 1

Saída = 0;

2. Porta AND:

A = 0;

B = 1;

Saída = 0;

3. Porta OR:

A = 1;

B = 1;

Saída = 0;

4. Combinação NOT + AND:

A = 1;

B = 0;

NOT(1) = 0

0 AND 0 = 0;

5. Combinação OR + NOT:

A = 0;

B = 0;

NOT(0 OR 0)

NOT(0) = 1;

6. Expressões lógicas:

$$A = 1;$$

$$B = 0;$$

$$(1 \text{ AND } 0) \text{ OR } (\text{NOT } 1)$$

$$0 \text{ OR } 0 = 0;$$

7. Tabela - Verdade:

$$(A \text{ OR } B) \text{ AND NOT}(B)$$

A	B	A OR B	NOT(B)	(A OR B) AND NOT(B)
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1

8. Circuito com múltiplos portas:

$$A = 1;$$

$$B = 1;$$

$$\text{NOT}(1 \text{ AND } 1) \text{ OR } (1 \text{ OR } 1)$$

$$\text{NOT}(1) \text{ OR } 1$$

$$0 \text{ OR } 1 = 1;$$

9. Implementação do circuito:

$$A = 0;$$

$$B = 1;$$

$$\text{Saída} = 1;$$

$$\text{NOT}(0) \text{ AND } 1$$

$$X = \bar{A} \cdot B$$


$$1 = 0 \cdot 1$$

10. Lei de De Morgan:

$(A \text{ OR } A) \text{ AND NOT}(A)$


$A \text{ AND NOT}(A)$

11. Combinação para NAND:

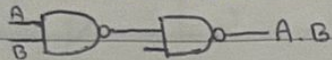

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

12. Combinação para NOR:

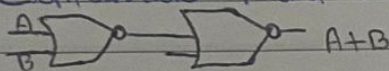

A	B	$\text{NOR}(\bar{A}, \bar{A})$	$\text{NOR}(\bar{B}, \bar{B})$	$\text{NOR}(\bar{A}, \bar{B})$
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	1

13. XOR com NAND:

$$A \oplus B = \overline{\text{NAND}(A \text{ NAND } B)} \text{ NAND } (B \text{ NAND } (A \text{ NAND } B))$$

14. XNOR com NOR:

$$\overline{A \oplus B} = (A \text{ NOR } (A \text{ NOR } B)) \text{ NOR } (B \text{ NOR } (A \text{ NOR } B))$$

15. Equivalência lógica:

$$(A \text{ XOR } B) = (A \text{ XNOR } B)'$$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$	A ⊕ B
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	0	0

16. Simplificação de Chambo:

$$Y = (A \text{ NAND } B) \text{ NOR } (C \text{ NAND } D)$$

$$Y = \overline{(A.B) \text{ NOR } (C.D)}$$

$$Y = \overline{(\overline{A+B}) + (\overline{C+D})}$$

$$Y = \overline{(\overline{A.B}) . (\overline{C.D})}$$

$$Y = (A.B) . (C.D)$$

$$Y = A.B.C.D$$

17. Mais variáveis (flut - Astah):


XOR e AND

$$S = A \oplus B$$

$$C = A.B$$

18. Diagrama de Pórculo:

Chamado XOR/XNOR

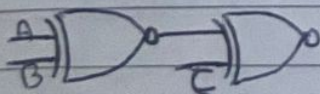

19. Boolean Universal

a) Boolean NAND

NAND & NOT

A	A AND A	NOT(A)
0	1	1
1	0	0

NAND & AND

A	B	A NAND B	NOT(A NAND B)	A AND B
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1

NAND & OR

A	B	NOT A (com NAND)	NOT B (com NAND)	(NOT A) NAND (NOT B)
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	1

b) Boolean NOR

NOT & NOR

A	NOR A & A	NOT(A)
0	1	1
1	0	0


OR & NOR

A	B	A NOR B	NOT(A NOR B)	A OR B
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

AND & NOR

A	B	NOT A(NOR)	NOT B(NOR)	(NOT A) NOR (NOT B)	A AND B
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1

20. Circuit Combinations

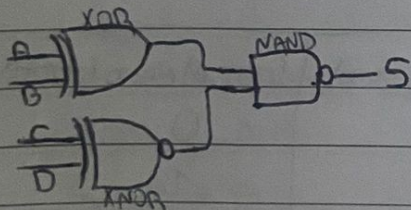

A	B	C	D	(A XOR B)	(C XOR D)	S = (A XOR B) NAND (C XOR D)
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1